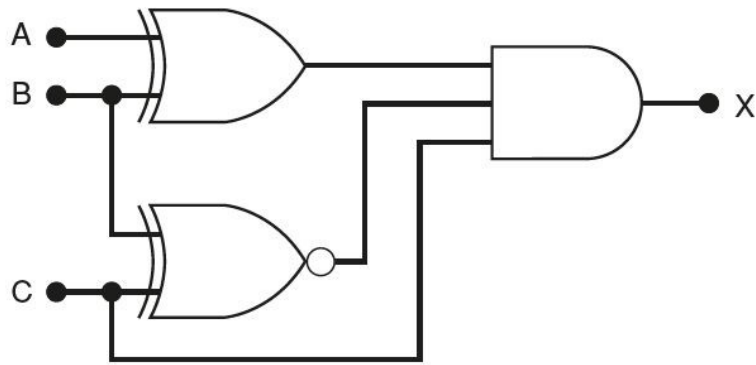



1. Determine as condições de entrada necessárias para gerar uma saída $x = 1$ no circuito abaixo. Exiba a Tabela Verdade.



A	B	C	$S = (A \oplus B)$	$Q = \overline{(B \oplus C)}$	$X = S.Q.C$
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	1	0


2. A porta NOR é universal, ou seja, é possível criar um circuito que represente qualquer lógica combinatória utilizando apenas esta porta. Assim, resolva os exercícios abaixo:

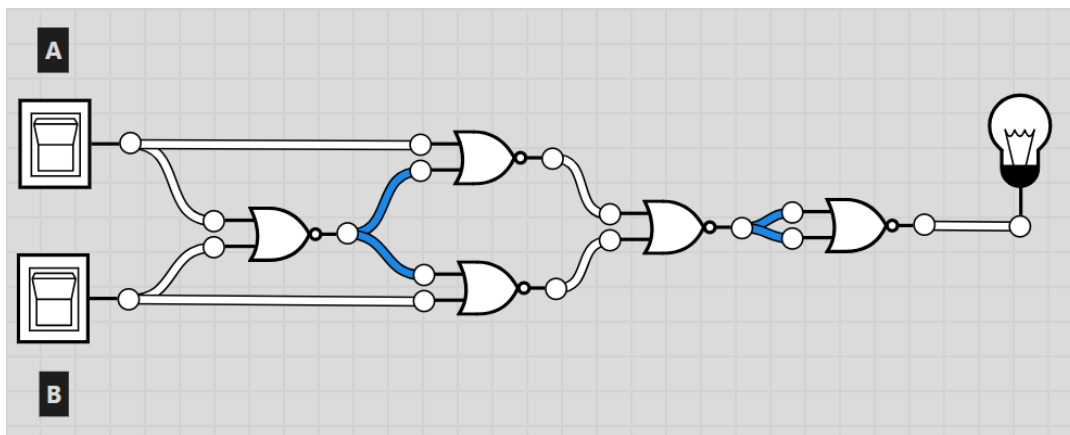a) Crie um circuito que representa a operação XOR, apenas utilizando Portas NOR. Exiba a Tabela Verdade do circuito criado;



A	B	$S = \overline{(A+B)}$	$Q = \overline{(S+A)}$	$R = \overline{(S+B)}$	$T = \overline{(Q+R)}$	X
0	0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0	1
1	1	0	0	0	1	0

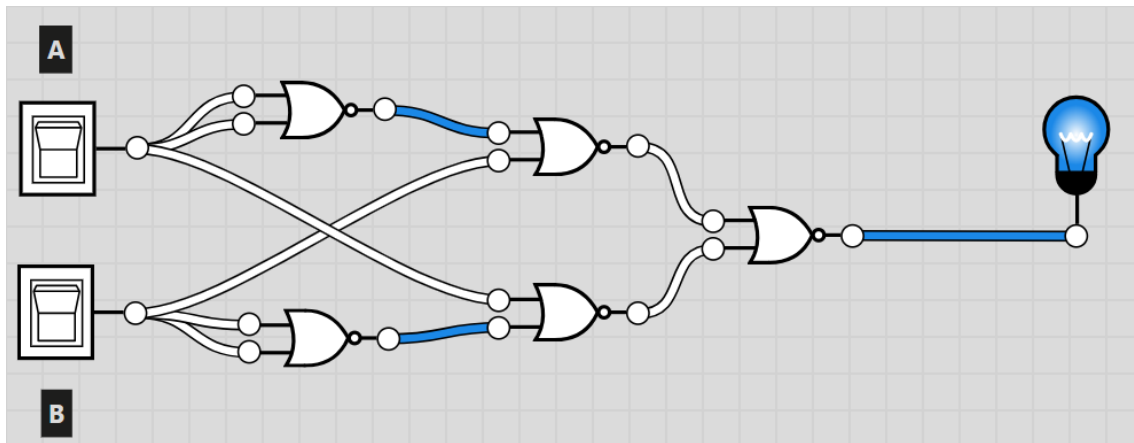
b) Crie um circuito que representa a operação XNOR, apenas utilizando Portas NOR. Exiba a Tabela Verdade do circuito criado.




A	B	$S = \overline{A+A}$	$Q = \overline{B+B}$	$R = \overline{Q+A}$	$T = \overline{S+B}$	X
0	0	1	1	0	0	1
0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	1	0	1	0
1	1	0	0	0	0	1

3. Construa um circuito somente com portas NAND

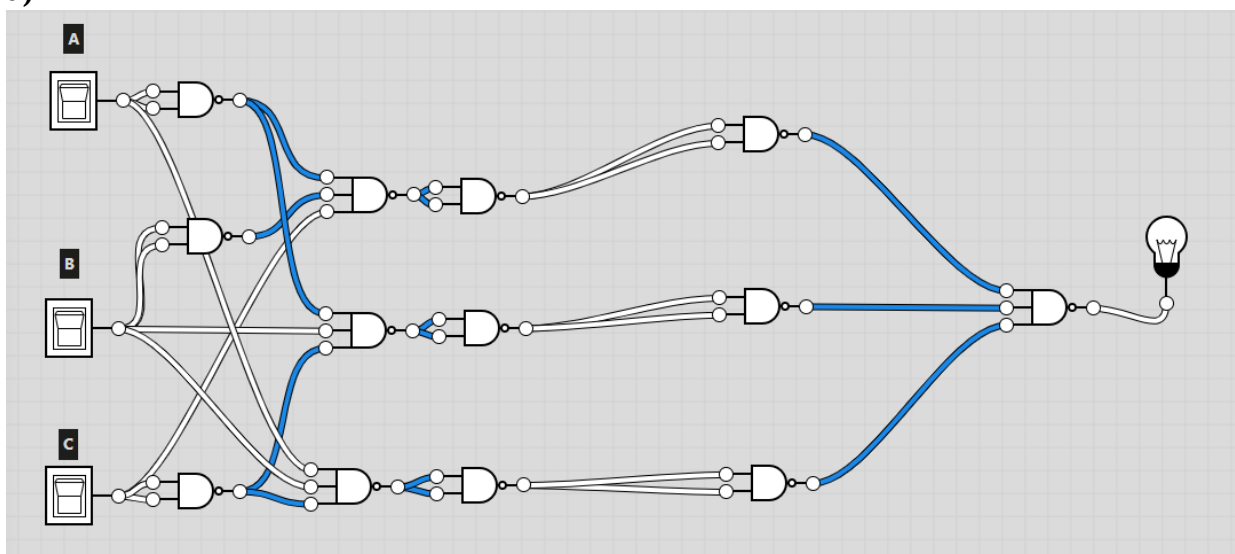a) $S = \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}B\overline{C}$




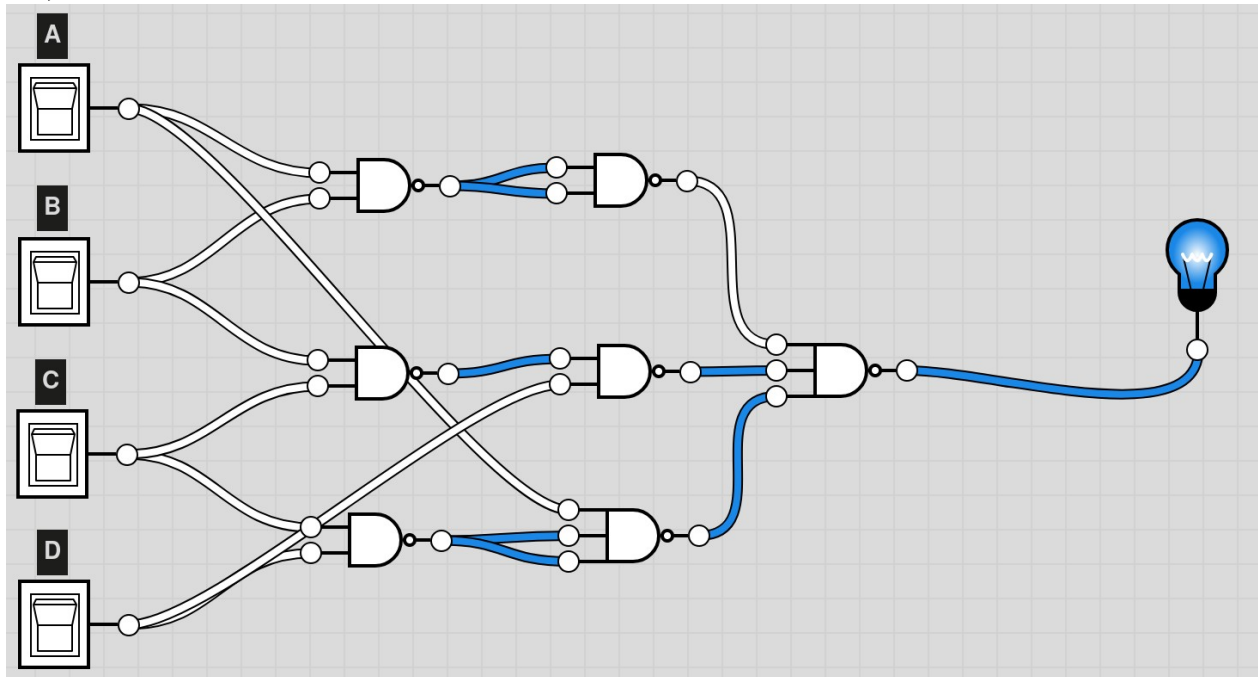b) $S = \overline{A}B + A\overline{C}D + BC\overline{D}$




4. Construa um circuito somente com portas NOR

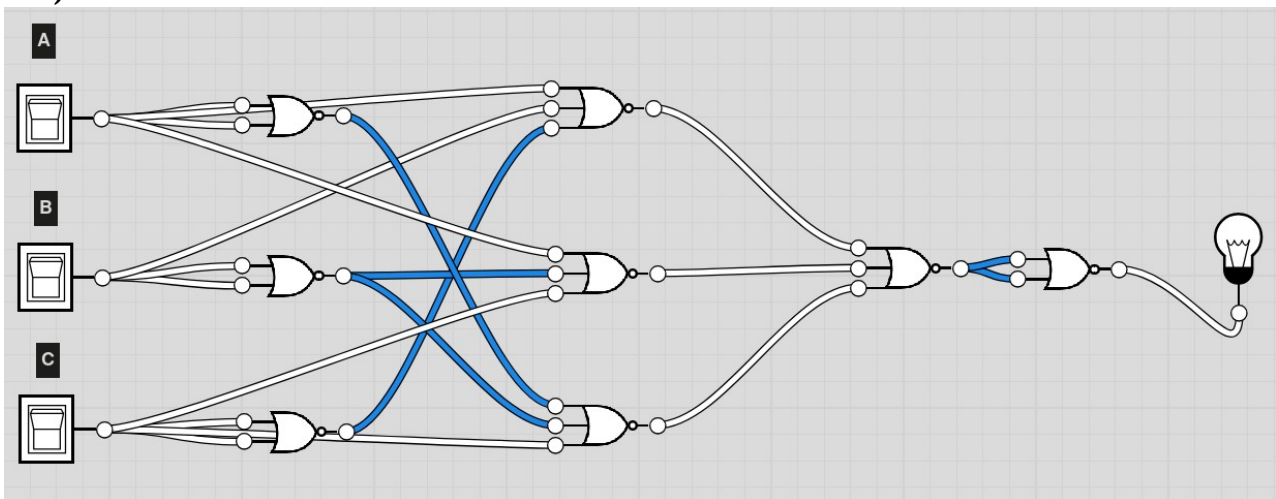
a) $S = \overline{A}B C + \overline{A} B \overline{C} + A B \overline{C}$



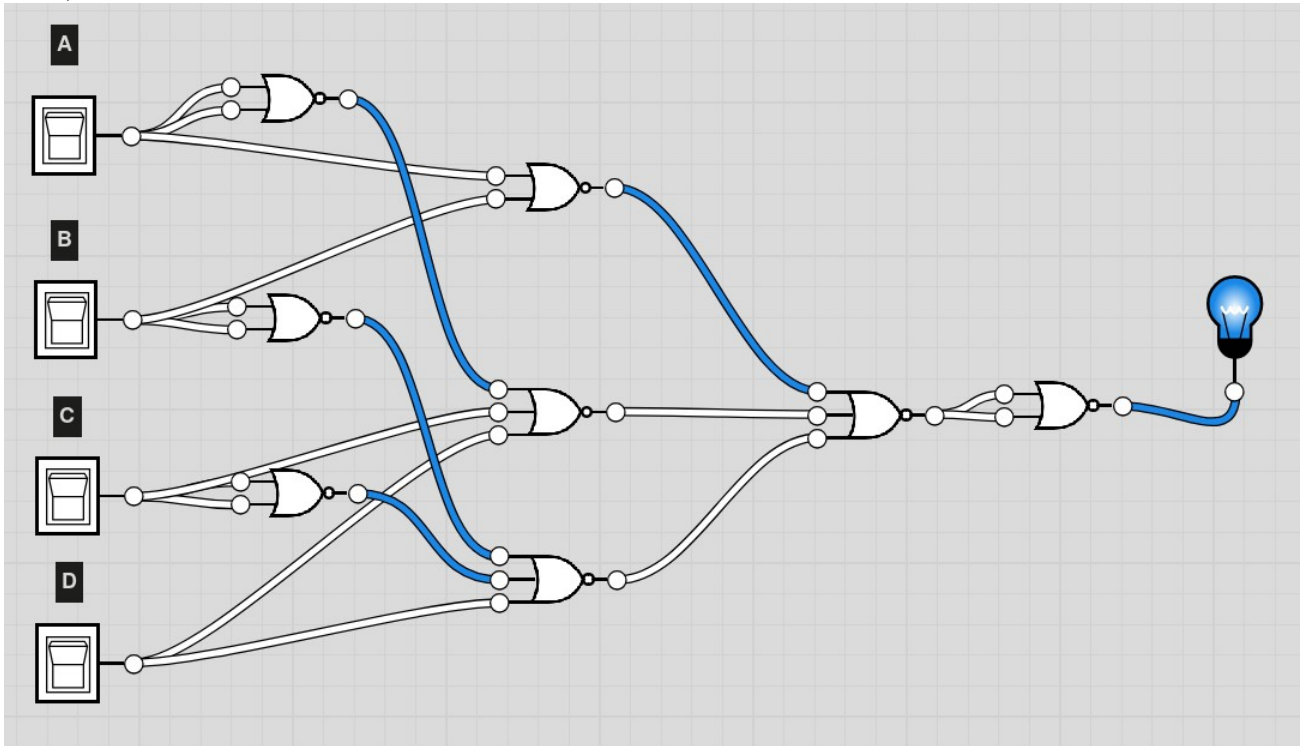
b) $S = \overline{A}B + A\overline{C}D + BC\overline{D}$




c) $S = \overline{A+B+C} \cdot (A+B+C)$

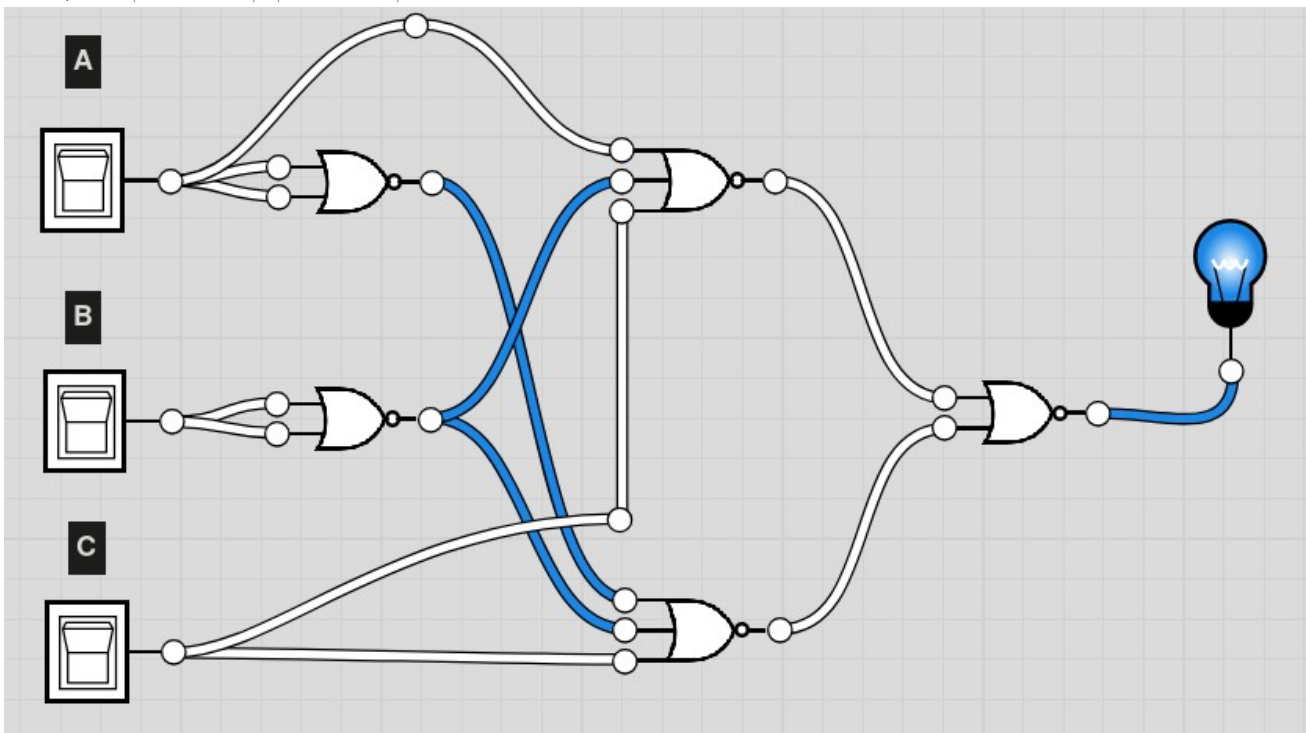

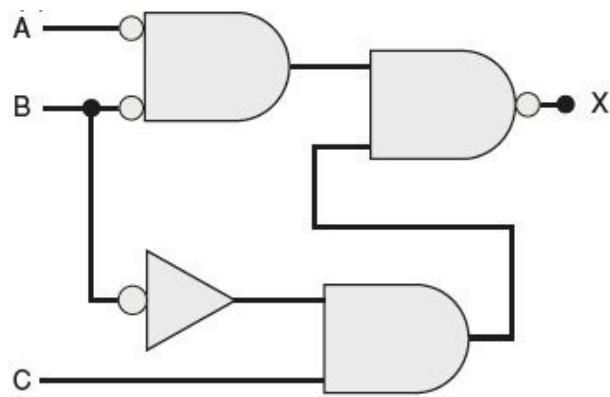
5. Determine a expressão booleana e construa um circuito somente com portas NAND


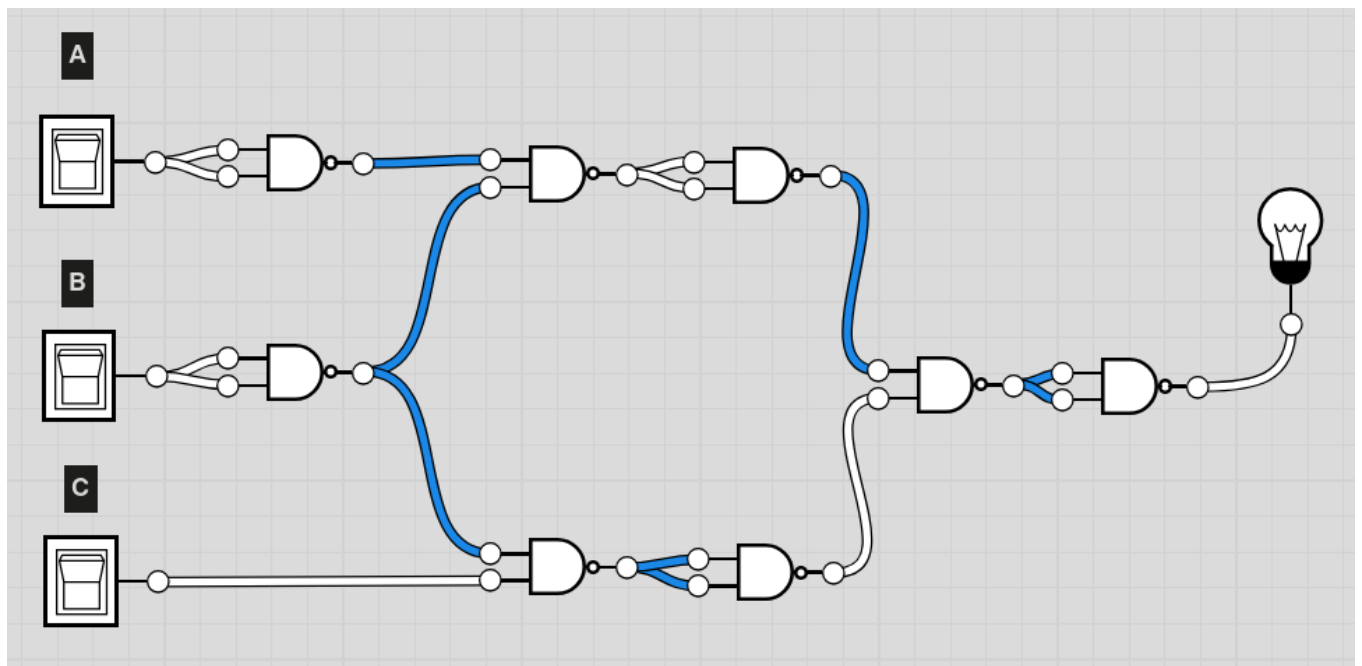
$$x = \overline{(AB)} \cdot (\overline{BC})$$



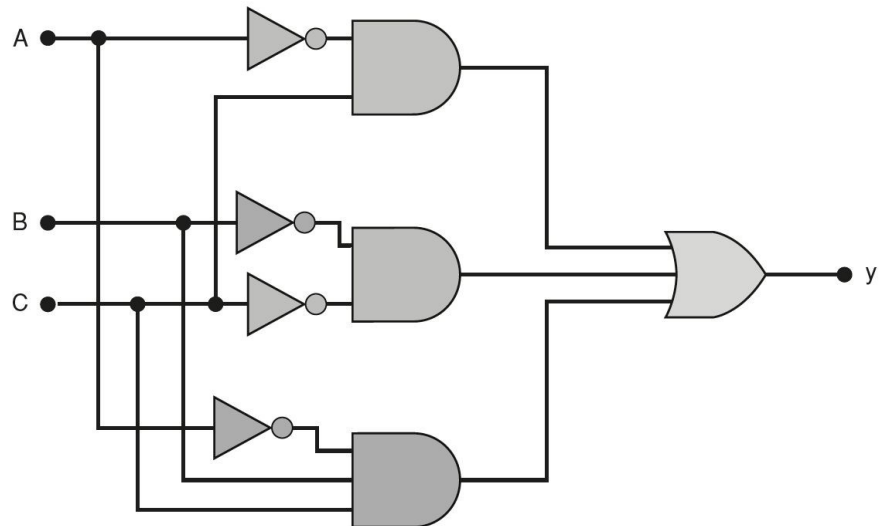6. Determine a expressão booleana e construa um circuito somente com portas NAND



$$y = (\overline{A}C) + (\overline{B}C) + (\overline{A}BC)$$

