
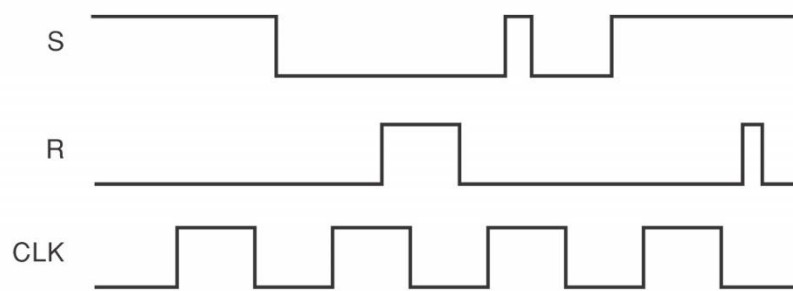


Determinar o sinal na saída Q sendo o estado inicial  $Q_0 = 0$

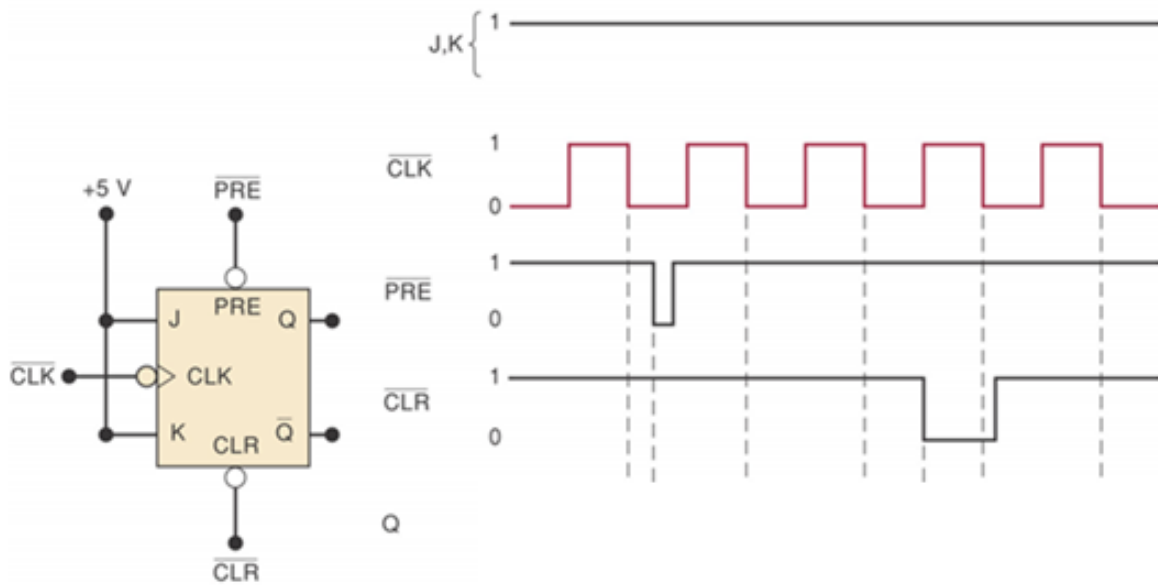
- 1) Flip Flop RS disparado na borda subida.




- 2) Flip Flop JK com  $J = 1$   $K = 1$



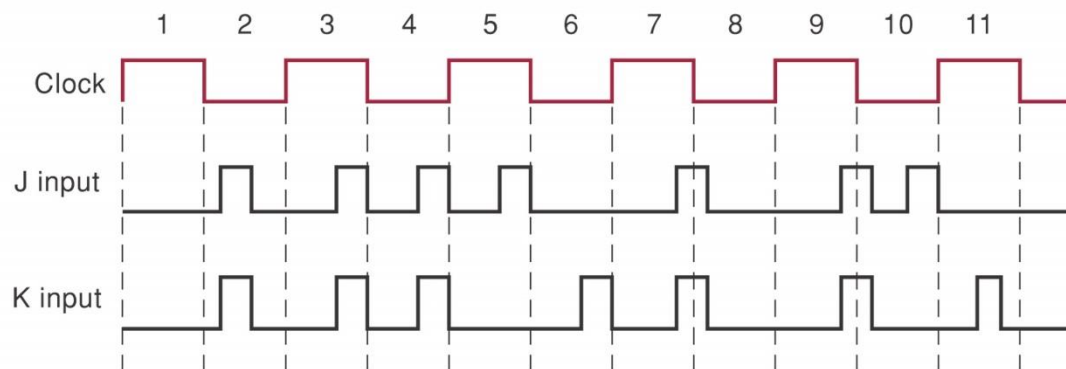3) Flip Flop JK disparado na borda subida.



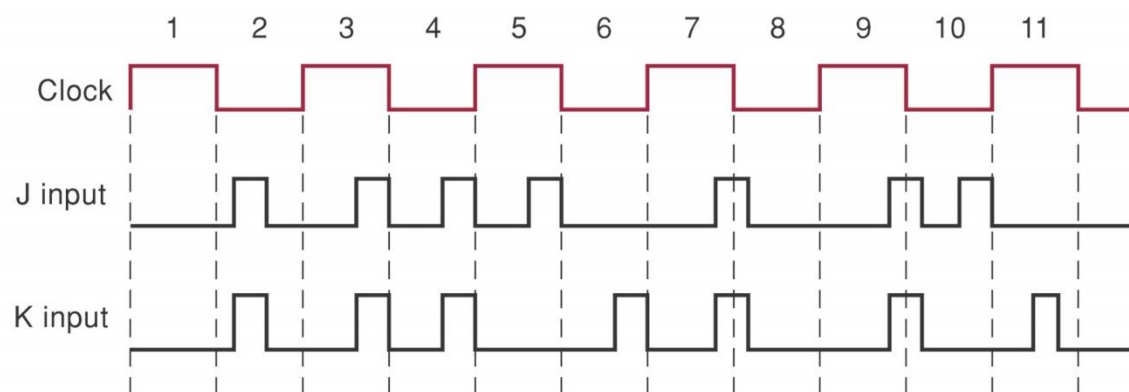4) Flip Flop JK disparado na borda descida.



5) Flip Flop D

