

## Exercícios

1. Obtenha a tabela-verdade a partir das expressões:

(a)  $S = \overline{A}BC + A\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + ABC + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C$

R.:


A	B	C	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$\overline{C}$	$\overline{A}BC$	$A\overline{B}C$	$\overline{A}B\overline{C}$	$ABC$	$A\overline{B}\overline{C}$	$A\overline{B}C$	S
0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

(b)  $S = A\overline{B} + ACD + A\overline{B}C$


R.:

A	B	C	D	$\overline{B}$	$A\overline{B}$	$ACD$	$A\overline{B}C$	S
0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	1	1	0	0	1
1	0	1	0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	1	0	1

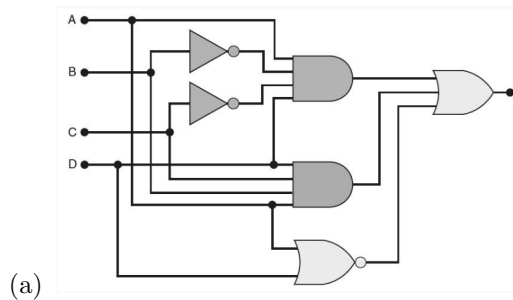
2. Determine a expressão do circuito lógico:



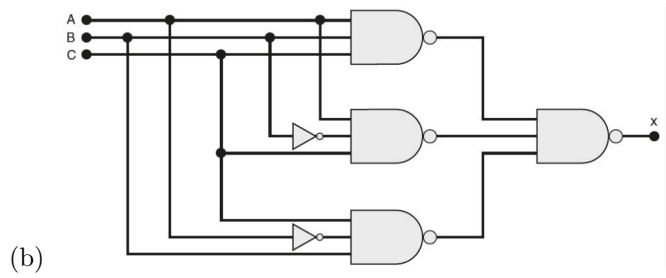
$$S = (\overline{A}\overline{B}C) + (A\overline{B}C) + (\overline{A} + D)$$


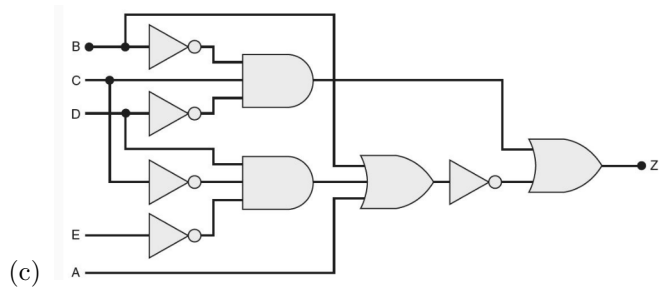
$$S = \overline{ABC}.\overline{ABC}.\overline{ABC}$$



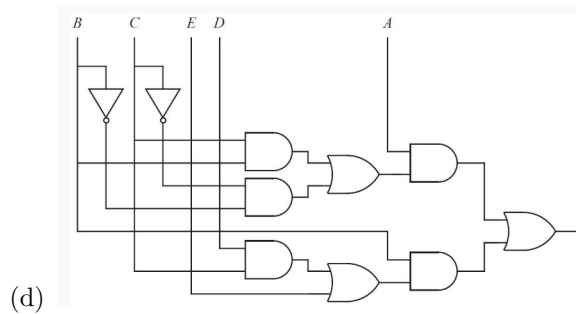
$$S = (\overline{BCD}) + (\overline{B + DCE + A})$$




$$S = (A.CB + \overline{CB}) + (B.DC + E)$$

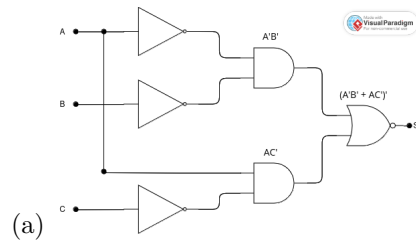
3. Desenhe o circuito lógico das expressões:




$$S = \overline{AB} + \overline{AC}$$

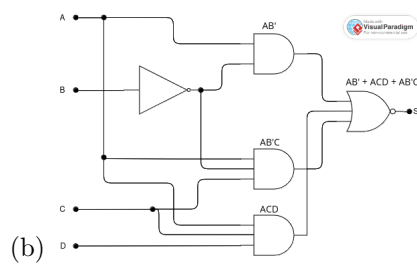

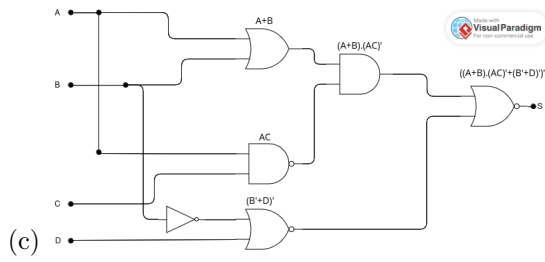
$$S = \overline{AB} + ACD + \overline{ABC}$$


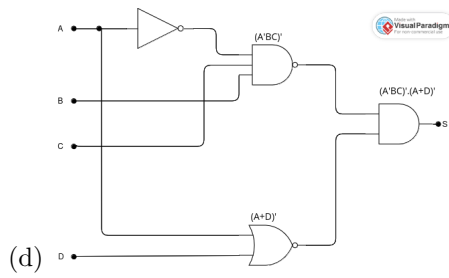
$$S = \overline{(A+B)AC} + \overline{(B+D)}$$


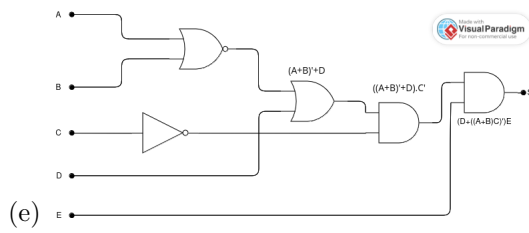
$$S = \overline{A'BC} \cdot \overline{(A+D)}$$



$$S = (D + \overline{(A+B)C})E$$